

দশম শ্রেণি

বিষয়ঃ অটোমোবাইল এন্ড অটোইলেক্ট্রিক্যাল
বেসিকস-২

প্রথম অধ্যায়

অটোমোবাইল চার্জিং সিস্টেম

Presented by: [Md. Hasanuzzaman]

Junior Instructor(Tech/Auto)

শিক্ষার উদ্দেশ্য

- চার্জিং সিস্টেমের কাজ বোঝা
- অল্টারনেটর ও ভোল্টেজ রেগুলেটরের কার্যাবলি
- ব্যাটারির চার্জিং পদ্ধতি বোঝা

চার্জিং সিস্টেম কি?

- গাড়ির ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে
- ব্যাটারি চার্জ রাখে ও ইলেকট্রিক যন্ত্র চালায়
- একটি গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম যা ব্যাটারিকে চার্জ করে

প্রধান উপাদানসমূহ

- অল্টারনেটর (Alternator)
- ব্যাটারি (Battery)
- ভোল্টেজ রেগুলেটর (Voltage Regulator)
- ড্রাইভ বেল্ট (Drive Belt)

কাজ করার ধারা

- ইঞ্জিন চালু হলে অল্টারনেটর ঘোরে
- AC বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, রেকটিফায়ার DC বানায়
- ভোল্টেজ রেগুলেটর ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করে
- ব্যাটারি চার্জ হয়ে গাড়ির যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে

ভোল্টেজ রেগুলেটরের কাজ

- চার্জিং ভোল্টেজ নির্দিষ্ট সীমায় রাখা (13.5V – 14.5V)
- ওভারচার্জ প্রতিরোধ
- ব্যাটারির দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার নিশ্চিত করা

সমস্যা ও সমাধান



- চার্জিং হয় না – অল্টারনেটর সমস্যা –
চেক/পরিবর্তন
- চার্জ অতিরিক্ত – রেগুলেটর সমস্যা – রিপ্লেস
করুন
- ব্যাটারি গরম – ওভারচার্জ – রেগুলেটর ঠিক
করতে হবে

ব্যবহারিক পরীক্ষা

- ভোল্টমিটার দিয়ে ব্যাটারির চার্জ চেক করুন (13.5-14.5V)
- অলটারনেটরের আউটপুট চেক করুন
- ড্রাইভ বেল্টের টাইটনেস পর্যবেক্ষণ করুন

চিত্র উপস্থাপন

How a car charging system works

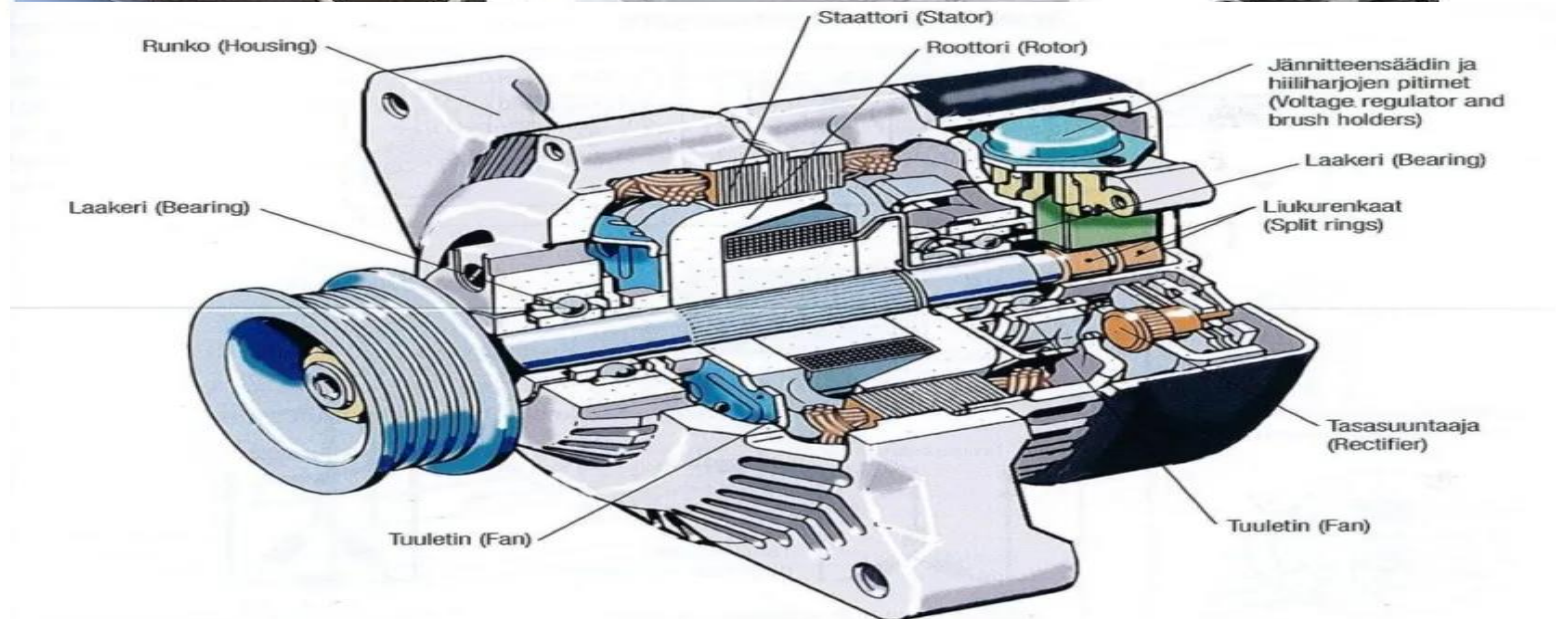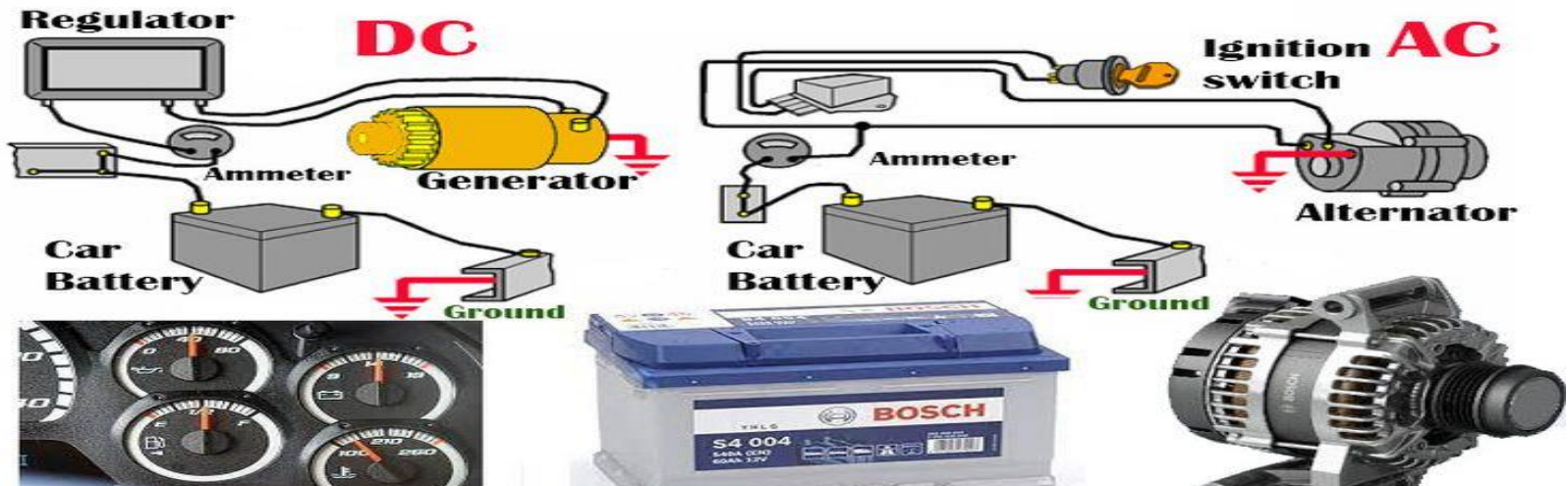

বিভিশন MCQ

- 1. অল্টারনেটর কোন ধরনের বিদ্যুৎ তৈরি করে?
- ক. DC খ. AC ☒ গ. Static ঘ. None
- 2. ভোল্টেজ রেগুলেটরের কাজ কী?
- ক. ব্যাটারি খুলে ফেলা খ. চার্জিং ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ ☒ গ. তেল সরবরাহ ঘ. হর্ন বাজানো

উপসংহার

- চার্জিং সিস্টেম ব্যাটারি ও ইলেকট্রিক ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য
- নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করলে দীর্ঘস্থায়ী পারফরমেন্স পাওয়া যায়
- ধন্যবাদ!